

LAB 2

(1)

PRELAB

- a.) 3 bit synchronous modulo 6 counter ($Q_2 Q_1 Q_0$)
 i.) Excitation Table (Provided on page 2 of lab2.pdf)
 ii.) From K-maps.

$$J_0 = Q_2 Q_1$$

$$K_0 = \overline{Q_1}$$

$$J_1 = \overline{Q_2}$$

$$K_1 = Q_0$$

$$J_2 = Q_1$$

$$K_2 = \overline{Q_0}$$

b.) BCD Counter ($Q_3^A Q_2^B Q_1^C Q_0^D$)

i.) Excitation table

| | PRESENT STATE | | | | NEXT STATE | | | | FLIP-FLOP INPUTS | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Q_3 | Q_2 | Q_1 | Q_0 | Q_3 | Q_2 | Q_1 | Q_0 | J_3 | K_3 | J_2 | K_2 | J_1 | K_1 | J_0 | K_0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | X | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 1 | X |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 1 | X |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | X | X | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | X | 0 | 1 | X |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | 1 |

ii) From K-maps.

$$J_3 = Q_2 Q_1 Q_0$$

$$K_3 = Q_0$$

$$J_2 = Q_1 Q_0$$

$$K_2 = Q_1 Q_0$$

$$J_1 = \bar{Q}_3 Q_0$$

$$K_1 = Q_0$$


$$J_0 = 1$$


$$K_0 = 1$$



Master Time Bar: 0 ps Pointer: 320.32 ns Interval: 320.32 ns Start: 0 ps End: 1.0 us

| | Name | Value at 0 ps |
|--|--------|---------------|
| | CLKOUT | B 0 |
| | GCLK | B 0 |
| | Q | B 000 |
| | Q2 | B 0 |
| | Q1 | B 0 |
| | Q0 | B 0 |
| | RESET | B 1 |

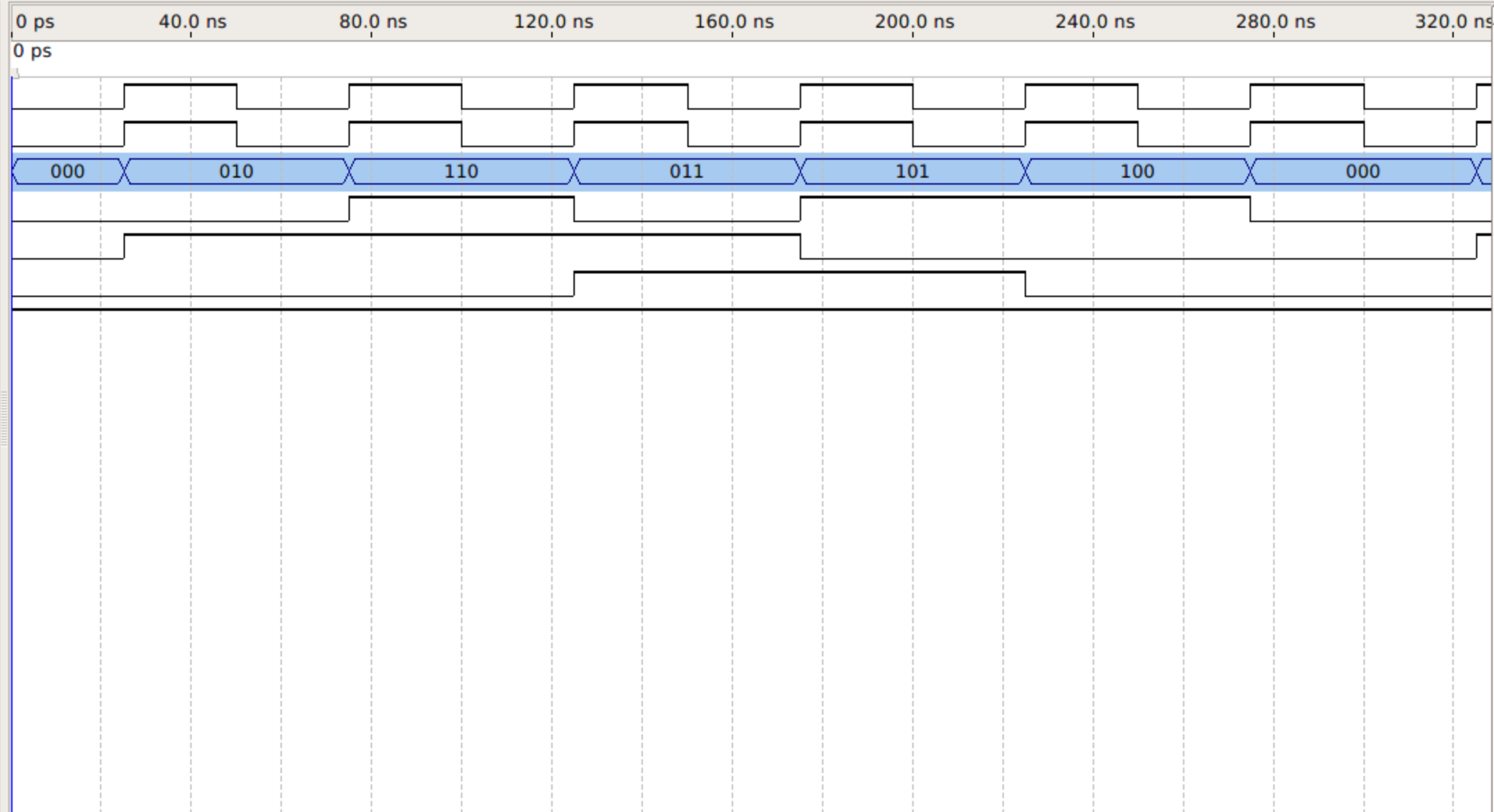

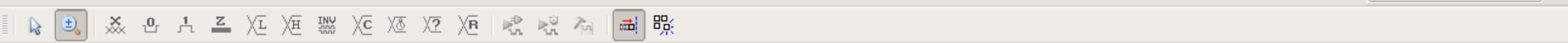

Master Time Bar: 0 ps Pointer: 3.98 ns Interval: 3.98 ns Start: 0 ps End: 1.0 us

